

Truth Table:

$S_1$	$S_2$	$S_3$	Minterm	Maxterm	$f$
0	0	0	$\bar{S}_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3$	$S_1 + S_2 + S_3$	0
0	0	1	$\bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3$	$S_1 + S_2 + \bar{S}_3$	1
0	1	0	$\bar{S}_1 S_2 \bar{S}_3$	$S_1 + \bar{S}_2 + S_3$	1
0	1	1	$\bar{S}_1 S_2 S_3$	$S_1 + \bar{S}_2 + \bar{S}_3$	0
1	0	0	$S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3$	$\bar{S}_1 + S_2 + S_3$	1
1	0	1	$S_1 \bar{S}_2 S_3$	$\bar{S}_1 + S_2 + \bar{S}_3$	0
1	1	0	$S_1 S_2 \bar{S}_3$	$\bar{S}_1 + \bar{S}_2 + S_3$	0
1	1	1	$S_1 S_2 S_3$	$\bar{S}_1 + \bar{S}_2 + \bar{S}_3$	1


Sum of Product Expression:  $f = \Sigma(1, 2, 4, 7) = \bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3 + \bar{S}_1 S_2 \bar{S}_3 + S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3 + S_1 S_2 S_3$

Product of Sum Expression:  $f = \Pi(0, 3, 5, 6) = (S_1 + S_2 + S_3) \cdot (S_1 + \bar{S}_2 + \bar{S}_3) \cdot (\bar{S}_1 + S_2 + \bar{S}_3) \cdot (\bar{S}_1 + \bar{S}_2 + S_3)$


IC List:

- 1) 1 7404 six INVERTER
- 2) 2 7432 quad 2-input OR
- 3) 1 7408 quad 2 input AND

# Logic Diagram:

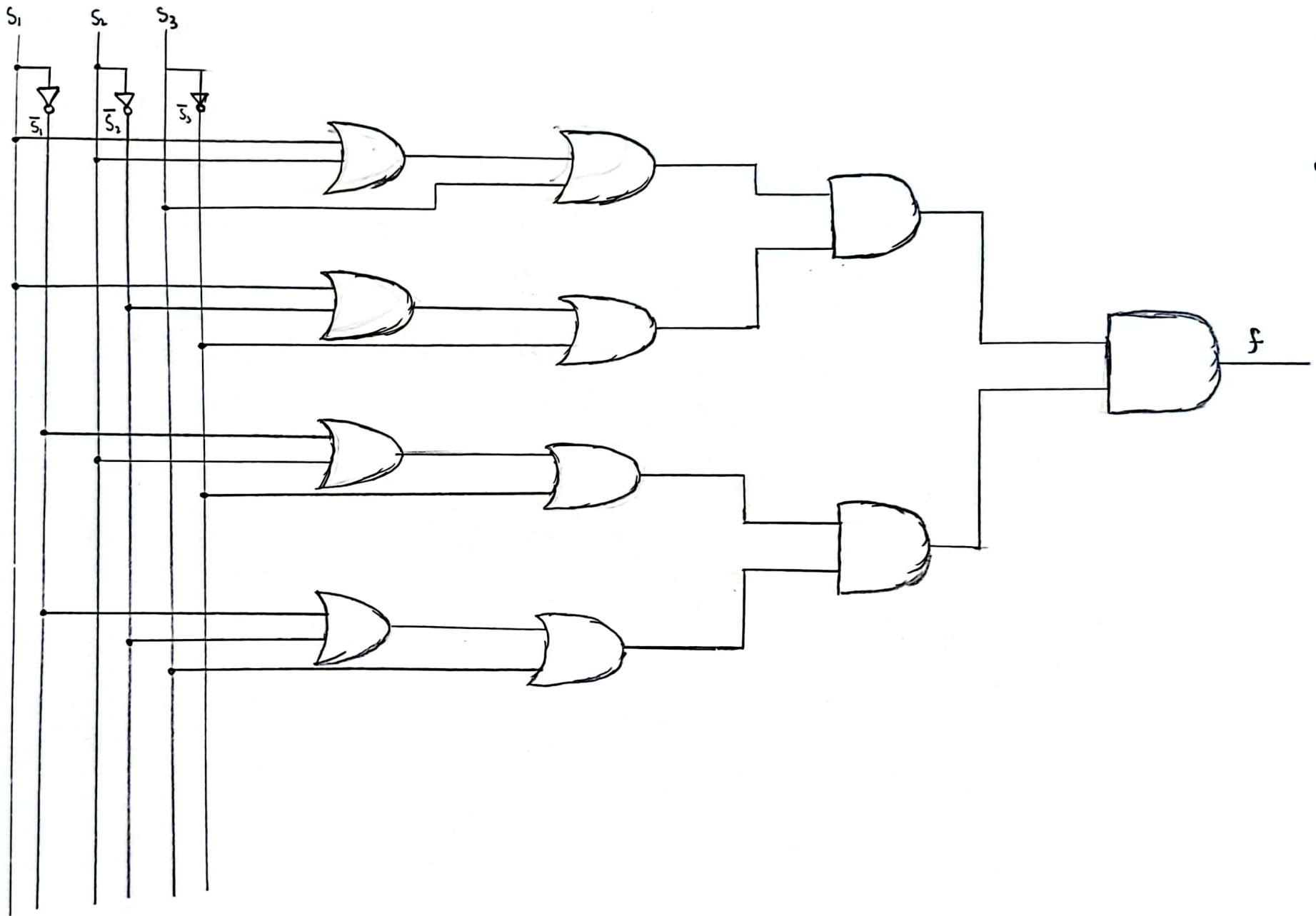

# Circuit Schematic:

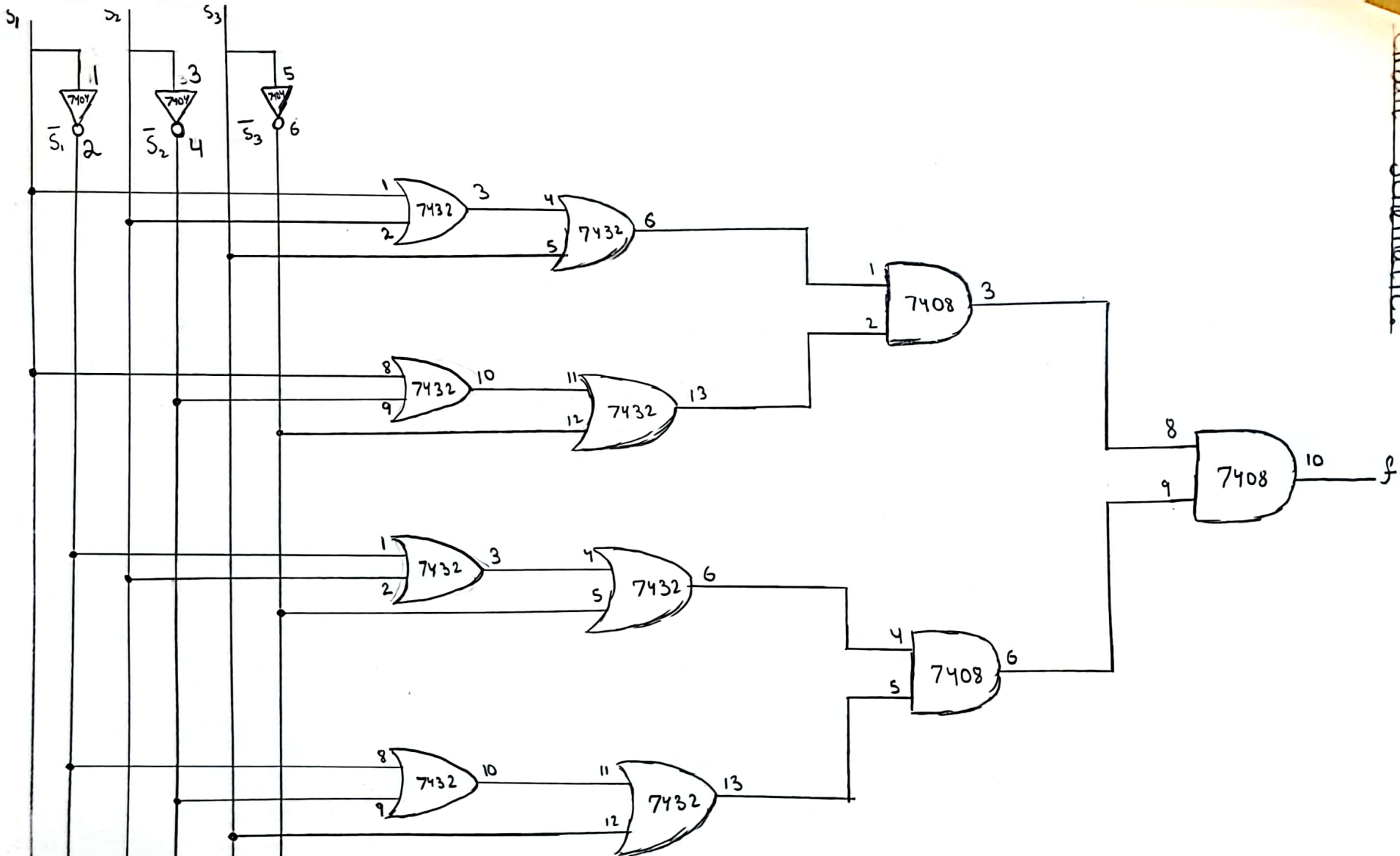

7404  
GND - 7  
 $V_{cc}$  - 14  
(+5V)

7408  
GND - 7  
 $V_{cc}$  - 14  
(+5V)

7432  
GND - 7  
 $V_{cc}$  - 14  
(+5V)